



iUniversidade Federal do Paraná
Setor de Tecnologia
Departamento de Engenharia Elétrica

Apostila

MEDIDAS ELÉTRICAS

Prof. Dr. Marlio Bonfim

Curitiba, 2002

SUMÁRIO

Definição de Medida.....	1
Sistema de unidades	1
Sistema Internacional (SI)	1
<i>Grandezas fundamentais:</i>	<i>2</i>
<i>Grandezas elétricas derivadas:</i>	<i>2</i>
Análise estatística de dados em medidas	3
Noções de exatidão, precisão e resolução.....	3
Tratamento de erros em medidas.....	4
<i>Média Aritmética \bar{x} :</i>	<i>5</i>
<i>Distribuição normal ou curva Gaussiana :</i>	<i>5</i>
<i>Significado do erro (ou desvio) padrão :.....</i>	<i>6</i>
<i>Erro Limite L :</i>	<i>6</i>
<i>Determinação do valor mais provável x_p.....</i>	<i>6</i>
<i>Intervalo de Confiança</i>	<i>7</i>
Noções de Padrão, Aferição e Calibração.....	7
Padrões de Grandezas Elétricas.....	7
Medidores de Grandezas Elétricas I.....	8
Seletores de Escala em Medidores	13
<i>Seletores em Amperímetros:</i>	<i>14</i>
<i>Seletores em Ohmímetros:</i>	<i>14</i>
Erros introduzidos por medidores	14
Medida de sinais AC em multímetros.....	15
<i>Retificador de Precisão de $\frac{1}{2}$ Onda.....</i>	<i>16</i>
<i>Retificador de Precisão de Onda Completa</i>	<i>17</i>
Medida do valor eficaz (RMS) de um sinal AC	19
Medida do Valor RMS Verdadeiro.....	20
<i>Medida do Valor RMS Verdadeiro pela Potência Dissipada em Resistor.....</i>	<i>21</i>
Medidores de Grandezas Elétricas II	21
• <i>Capacímetro:</i>	<i>22</i>
Medidores de Impedância Complexa	24
Freqüencímetro	25
<i>a) Conversor freqüência-tensão (F-V):.....</i>	<i>25</i>
<i>b) Freqüencímetro digital:</i>	<i>26</i>
Medidores de Potência (Wattímetros)	27
<i>Conceitos Gerais para Sinais Alternados.....</i>	<i>27</i>
<i>Para Sinais Senoidais.....</i>	<i>27</i>

Medidores de Energia	29
Osciloscópio.....	31
<i>Osciloscópio Analógico.....</i>	<i>31</i>
▪ <i>Tubo de raios catódicos (TRC):</i>	<i>31</i>
▪ <i>Varredura vertical:.....</i>	<i>32</i>
▪ <i>Varredura horizontal:</i>	<i>32</i>
▪ <i>Sincronismo horizontal:</i>	<i>33</i>
<i>Características e limitações:</i>	<i>34</i>
<i>Características de varredura vertical:.....</i>	<i>34</i>
<i>Características do sincronismo horizontal</i>	<i>36</i>
<i>Acessórios e Ajustes do feixe na tela</i>	<i>39</i>
Considerações gerais sobre medidas elétricas.....	41
<i>Medidas de distorções, ruído e relação sinal/ruído (S/N)</i>	<i>41</i>
<i>Distorção:</i>	<i>41</i>
▪ <i>Distorção Linear:</i>	<i>41</i>
▪ <i>Distorção não Linear ou Harmônica:</i>	<i>42</i>
<i>Ruído.....</i>	<i>43</i>
<i>Medida de distorção:</i>	<i>44</i>
<i>Medida de Ruido.....</i>	<i>44</i>
Conversores Digital/Analógico (D/A) e Analógico/Digital (A/D).....	46
<i>Características importantes e comuns aos conversores D/A e A/D:</i>	<i>46</i>
1) <i>Faixa dinâmica.....</i>	<i>46</i>
2) <i>Resolução</i>	<i>46</i>
3) <i>Tempo de conversão.....</i>	<i>47</i>
4) <i>Erro de linearidade</i>	<i>47</i>
<i>Conversores Digital / Analógico (D/A)</i>	<i>47</i>
a) <i>D/A com resistores ponderados.....</i>	<i>47</i>
b) <i>Rede de resistores R-2R</i>	<i>49</i>
<i>Conversores Analógico/Digital (A/D)</i>	<i>50</i>
<i>Conversor A/D Paralelo ou Flash</i>	<i>50</i>
<i>Conversor A/D de Rampa Simples.....</i>	<i>51</i>
<i>Conversor A/D de Rampa Dupla</i>	<i>52</i>
<i>Considerações Gerais Sobre Conversores A/D</i>	<i>53</i>
Osciloscópio Digital	55
<i>Principais Vantagens dos Osciloscópios Digitais</i>	<i>56</i>
<i>Amostragem do sinal em Tempo Real.....</i>	<i>56</i>
<i>Sub-Amostragem do sinal (Aliasing)</i>	<i>57</i>
<i>Amostragem do sinal em Tempo Equivalente.....</i>	<i>58</i>
<i>Profundidade de Memória Horizontal.....</i>	<i>58</i>
<i>Processamento Digital do Sinal</i>	<i>59</i>
Analizador de Espectros.....	61
<i>Tipos de analisadores de espectro:</i>	<i>63</i>
<i>Analizador de espectros com banco de filtros :</i>	<i>63</i>
<i>Analizador de espectros por varredura :</i>	<i>64</i>
<i>Princípio de funcionamento :</i>	<i>66</i>
<i>Parâmetros importantes de um Analisador de Espectros:</i>	<i>69</i>
<i>Faixa de frequência</i>	<i>69</i>

<i>Exatidão</i>	70
<i>Sensibilidade</i>	71
<i>Resolução em frequência</i>	71
<i>Distorção</i>	72
<i>Faixa dinâmica</i>	73
<i>Analisador de espectros por FFT</i> :.....	73
<i>Janelamento do sinal</i>	75
Medidas elétricas em altas frequências.....	77
<i>Propagação de uma onda eletromagnética (OEM) num condutor:</i>	77
<i>Casamento de impedâncias</i>	79
<i>Impedância característica de um cabo</i>	80
<i>Reflexão de sinais</i>	86
<i>Reflexão de sinais - análise de casos particulares</i>	90
a) <i>Ondas estacionárias em cabos (VSWR)</i>	90
b) <i>Transitório (função degrau) com cargas complexas</i>	91